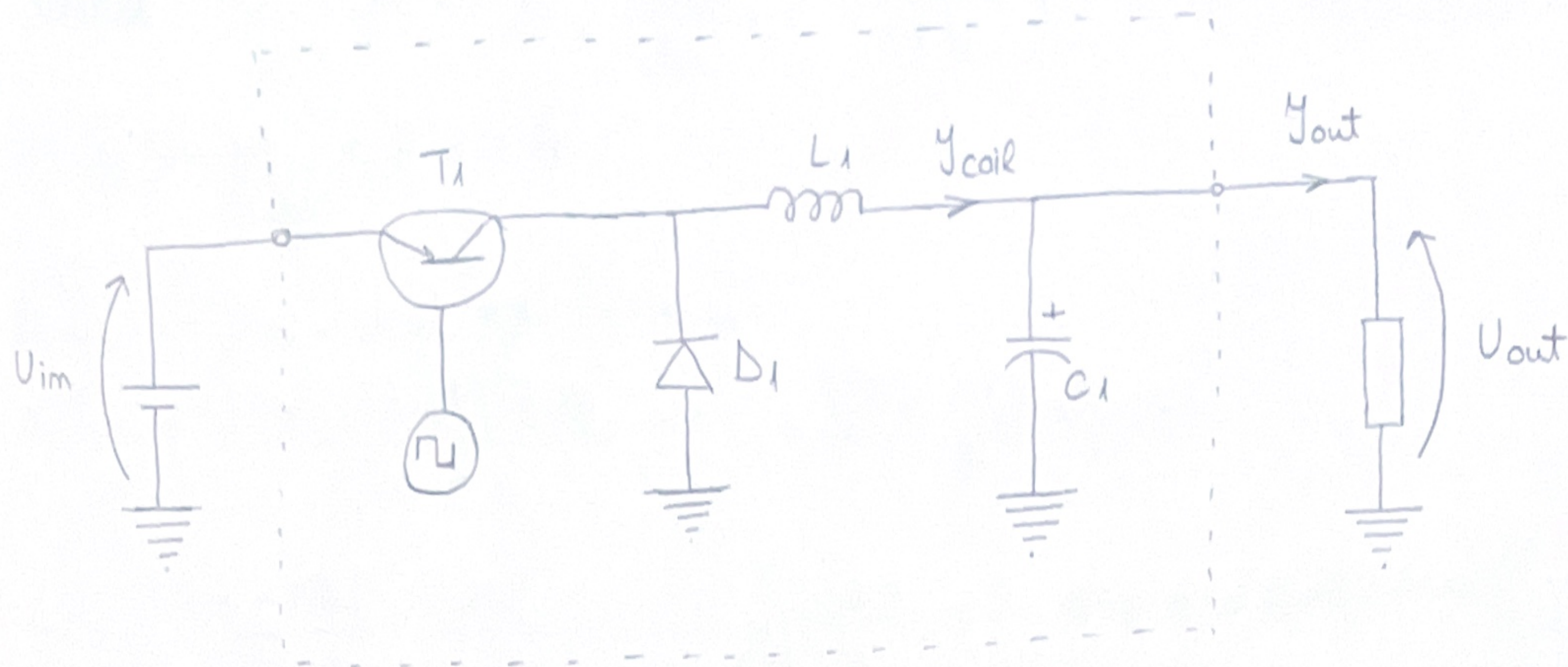


# POWER ELECTRONICS PROJECT I



## DC buck converter

$$U_{im} = 48V \quad I_{out\max} = 5A \quad \Delta U_{out} = 800mV$$

$$U_{out} = 12V \quad \Delta I_L = 20\% \cdot \max. \text{ crt.} \quad f_s = 1500Hz$$

Det: Required duty cycle  $\mu = ?$  Diode average crt:  $I_D = ?$   
 $C_1$  capacitance:  $C = ?$  Transistor max crt:  $I_{T\max} = ?$   
 $L_1$  inductance:  $L = ?$

$$U_{out} = U_{im} \cdot \mu - \text{output voltage}$$

$$\Delta I_L = (U_{im} - U_{out}) \cdot \mu / (f_s \cdot L) - \text{inductor ripple crt}$$

$$\Delta U_{out} = \Delta I_L / (8 \cdot f_s \cdot C) - \text{output ripple voltage}$$

$$I_D = I_{out\max} \cdot (1 - \mu) - \text{diode average crt}$$

$$I_{T\max} = \Delta I_L / 2 + I_{out\max} - \text{transistor max. crt}$$

Chosen components:

$C_1$ : MAL214097602E3

$L_1$ : SC22-06-60J

$T_1$ : QH8KC6TCR

$D_1$ : SB550



$$U_{out} = U_{im} \cdot \mu \Rightarrow \mu = \frac{U_{out}}{U_{im}} = \frac{12V}{48V} = 0.25V \Rightarrow \mu = 0.25V$$

$$\Delta I_L = \frac{20}{100} \cdot 5A = 1A$$

$$\Delta I_L = (U_{im} - U_{out}) \cdot \mu / (\beta_s \cdot L)$$

$$\Delta I_L = \frac{(U_{im} - U_{out}) \cdot \mu}{\beta_s \cdot L} \Rightarrow L = \frac{(U_{im} - U_{out}) \cdot \mu}{\beta_s \cdot \Delta I_L}$$

$$L = \frac{(48 - 12) \cdot 0.25}{1500 \cdot 1} = \frac{36 \cdot 0.25}{1500} = 0.006H = 6mH \Rightarrow L = 6mH$$

$$\Delta U_{out} = \frac{\Delta I_L}{8 \cdot \beta_s \cdot C} \Rightarrow C = \frac{\Delta I_L}{8 \cdot \beta_s \cdot \Delta U_{out}}$$

$$C = \frac{1}{8 \cdot 1500 \cdot 0.8} = \frac{1}{9600} = 0.000104F = 104\mu F \Rightarrow C = 104\mu F$$

$$I_D = I_{outmax} \cdot (1 - \mu) = 5 \cdot (1 - 0.25) = 5 \cdot 0.75 = 3.75A \Rightarrow I_D = 3.75A$$

$$I_{Tmax} = \frac{\Delta I_L}{2} + I_{outmax} = \frac{1}{2} + 5 = 5.5A \Rightarrow I_{Tmax} = 5.5A$$

## Results:

Required duty cycle:  $\mu = 0.25V$

C<sub>1</sub> capacitance:  $C = 104\mu F$

L<sub>1</sub> inductance:  $L = 6mH$

Diode average current:  $I_D = 3.75A$

Transistor max current:  $I_{Tmax} = 5.5A$